
2024/11/07 11:58 1/2 StepDown Tests

StepDown Tests

LT3800 - 60V, 10A

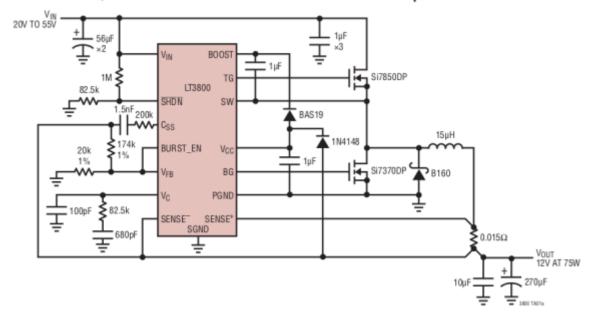12V 75W DC/DC Converter with Reverse Current Inhibit and Input UVLO



Dieser Schaltregler verträgt abs. max. 65V am Eingang, hat externe MOSFETs und die Ausgangsspannung ist auf max. 36V beschränkt (kommt vermutlich vom highside Shunt-Verstärker.

Kostet 5,60€ auf eBay inkl. Versand (Sept. 20202).

Das eBay-Modul hat einen Shunt mit 10 m Ω . D.h. der Strom wird auf 150 mV/10 m Ω = 15A beschränkt, was mir sehr viel vorkommt. Der Shunt sitzt in der Plus-Leitung. D.h. das parallelbetreiben mehrerer Schaltwandler scheint möglich zu sein, im gegensatz zum LTC3780 in den StepUp-Tests.

Vom Spannungsbereich her wäre er evt. dazu geeignet, dass er einen Wechselrichter aus einer 48V-Batterie speist.

Messungen

| Last | update: | 2020 | /11 | /03 | 18.51 |
|------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | | | | |

| V_IN | I_IN | P_IN | V_OUT | I_OUT | P_OUT | P_V | eta | T_max |
|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|----------|--------|-------|
| V | Α | W | V | Α | W | W | W/W | °C |
| 30 | 0.0282 | 0.846 | 24.01 | 0 | 0 | 0.846 | 0.00% | |
| 30 | 0.112 | 3.36 | 24.01 | 0.1 | 2.401 | 0.959 | 71.46% | |
| 30 | 0.2355 | 7.065 | 24.01 | 0.25 | 6.0025 | 1.0625 | 84.96% | |
| 30 | 0.4409 | 13.227 | 24.01 | 0.5 | 12.005 | 1.222 | 90.76% | |
| 30 | 0.6559 | 19.677 | 24.026 | 0.75 | 18.0195 | 1.6575 | 91.58% | |
| 30 | 0.859 | 25.77 | 24.018 | 1 | 24.018 | 1.752 | 93.20% | |
| 30 | 1.2643 | 37.929 | 24.011 | 1.5 | 36.0165 | 1.9125 | 94.96% | 53 |
| 60 | 0.7 | 42 | 23.998 | 1.5 | 35.997 | 6.003 | 85.71% | 78 |
| 50 | 0.8089 | 40.445 | 23.977 | 1.5 | 35.9655 | 4.4795 | 88.92% | 72 |
| 50 | 0.3601 | 18.005 | 5.0154 | 3 | 15.0462 | 2.9588 | 83.57% | 70 |
| 40 | 0.4557 | 18.228 | 5.013 | 3 | 15.039 | 3.189 | 82.50% | 69 |
| 30 | 0.6003 | 18.009 | 5.0113 | 3 | 15.0339 | 2.9751 | 83.48% | 75 |
| 30 | 0.1271 | 3.813 | 5.0113 | 0.5 | 2.50565 | 1.30735 | 65.71% | 57 |
| 48 | 0.0056 | 0.2688 | 5.0113 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.00% | I |
| 48 | 0.0148 | 0.7104 | 24.078 | 0 | 0 | 0.7104 | 0.00% | |
| 48 | 1.354 | 64.992 | 23.993 | 2.5 | 59.9825 | 5.0095 | 92.29% | |
| 48 | 2.1351 | 102.485 | 24.014 | 4 | 96.056 | 6.4288 | 93.73% | 110 |
| 47.91 | 2.6476 | 126.849 | 24.036 | 4.998 | 120.13193 | 6.717236 | 94.70% | 114 |
| 47.93 | 2.78 | 133.257 | 21.247 | 5.898 | 125.31481 | 7.941714 | 94.04% | 143 |
| 47.97 | 2.264 | 108.594 | 12.19 | 8 | 97.52 | 11.07389 | 89.80% | 163 |

Upgrade

Für Wirkungsgradverbesserungen werden neue Transistoren (HY030N06C2) und eine neue Spule (TMPC1707HP-150MG) getestet. Ergebnisse folgen noch.

Datenblatt

Siehe auch

- StepUp-Tests
- LT8708

elektronik, produkt, deutsch, solar

From:

http://www.zeilhofer.co.at/wiki/ - Verschiedenste Artikel von Karl Zeilhofer

Permanent link:

http://www.zeilhofer.co.at/wiki/doku.php?id=stepdown_tests

Last update: 2020/11/03 18:51

